

特種考試交通事業鐵路人員考試試題


考試別：鐵路人員考試

等 別：員級考試


類科別：電力工程、電子工程

科 目：電子學概要

一、試求下圖電路之低頻電壓增益 (包含三個極點)。(25 分)

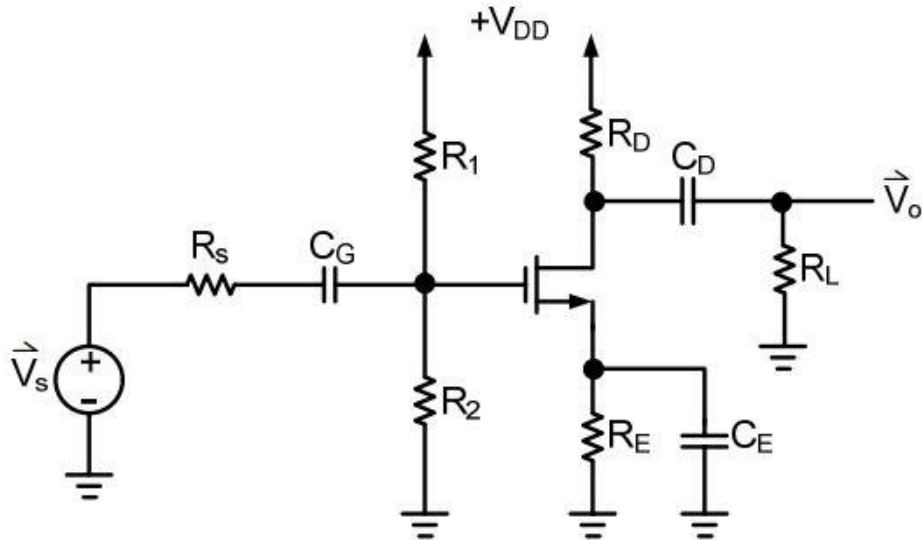

【擬答】

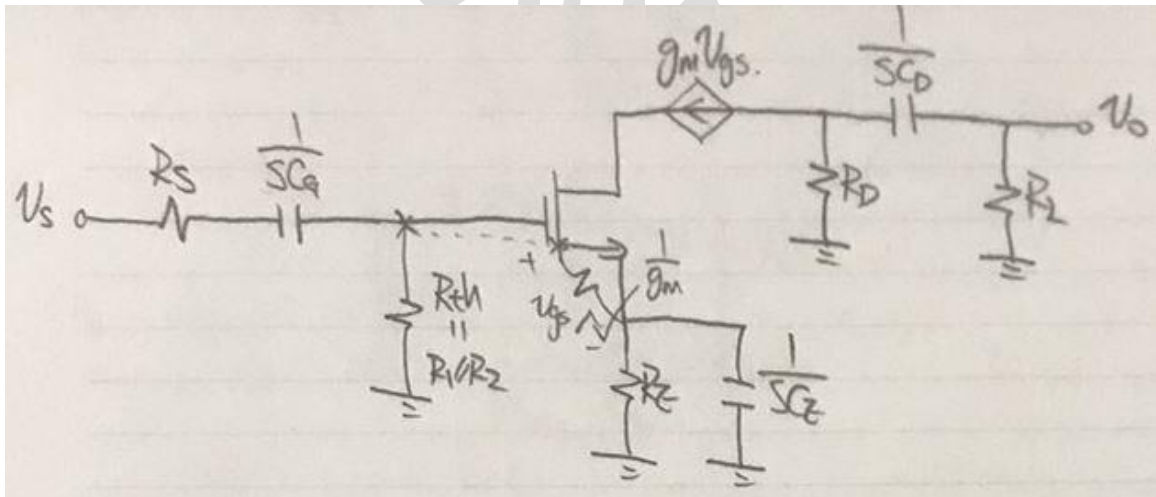


$$U_o = -g_m U_{gs} \times \frac{R_D}{R_D + \frac{1}{SC_D} + R_L} \times R_L$$


$$= -g_m \times \left(U_s \times \frac{R_{th}}{R_s + \frac{1}{SC_G} + R_{th}} \times \frac{\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + \left(R_E + \frac{1}{SC_E} \right)} \times \frac{R_D \times R_L}{R_D + \frac{1}{SC_D} + R_L} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{U_0}{U_s} = -g_m \times \frac{R_{th}}{R_s + \frac{1}{SC_G} + R_{th}} \times \frac{\frac{1}{g_m}}{g_m + \left(R_E + \frac{1}{SC_E} \right)} \times \frac{R_D \times R_L}{R_D + \frac{1}{SC_D} + R_L}$$

二、試求下圖電路之震盪條件及震盪頻率。(25 分)

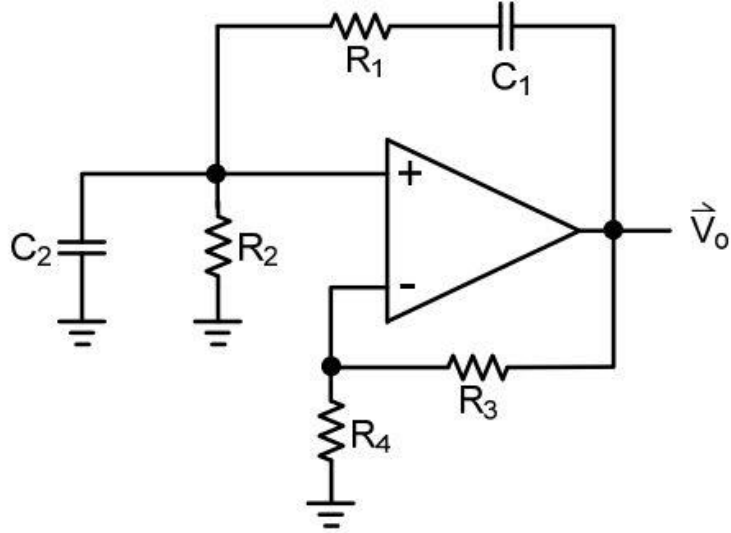

【擬答】

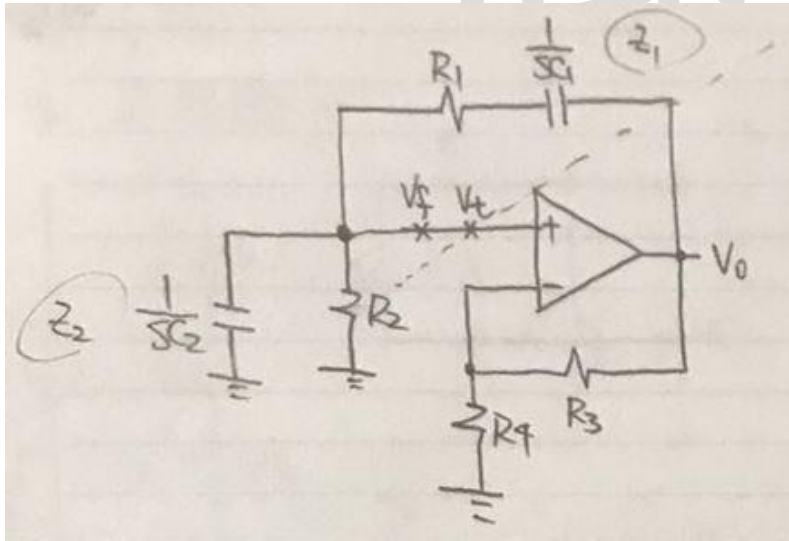

$$A = \frac{V_o}{V_t} = 1 + \frac{R_3}{R_4}$$

$$B = \frac{U_f}{U_0} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{1 + Z_1 Y_2} = \frac{1}{1 + \left(R_1 + \frac{1}{SC_1} \right) \left(\frac{1}{R_2 + SC_2} \right)} = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + SR_1 C_2 + \frac{1}{SR_2 C_1}}$$

$$L(s) = B \cdot A = \frac{1 + \frac{R_3}{R_4}}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + SR_1 C_2 + \frac{1}{SR_2 C_1}}$$

$$\Rightarrow L_{(j\omega)} = \frac{1 + \frac{R_3}{R_4}}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} \right) + j \left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1} \right)}$$

$$|BA| \geq 1$$

震盪條件:令 $\Rightarrow \left| \frac{1 + \frac{R_3}{R_4}}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}} \right| \geq 1 \Rightarrow \frac{R_3}{R_4} \geq \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}$


震盪頻率:令虛部為 0

$$\Rightarrow WR_1C_2 - \frac{1}{WR_2C_1} = 0$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{\sqrt{R_1C_1R_2C_2}} \text{ (rad/s)}$$

三、試畫出串聯及並聯式回授放大器電路之結構圖，並求出其輸入電阻及輸出電阻。(25 分)

【擬答】

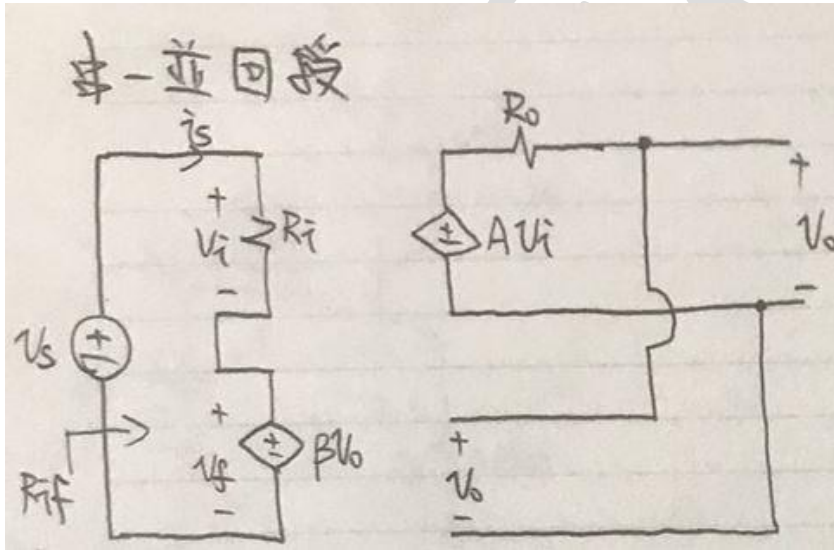


輸入電阻

$$R_{if} = \frac{U_s}{i_s} = \frac{U_i + U_f}{i_s} = \frac{i_s R_i + \beta V_o}{i_s} = \frac{i_s R_i + \beta A U_i}{i_s} = \frac{i_s R_i + \beta A i R_i}{i_s}$$

$$\Rightarrow R_{if} = (1 + \beta A) R_i$$

輸出電阻

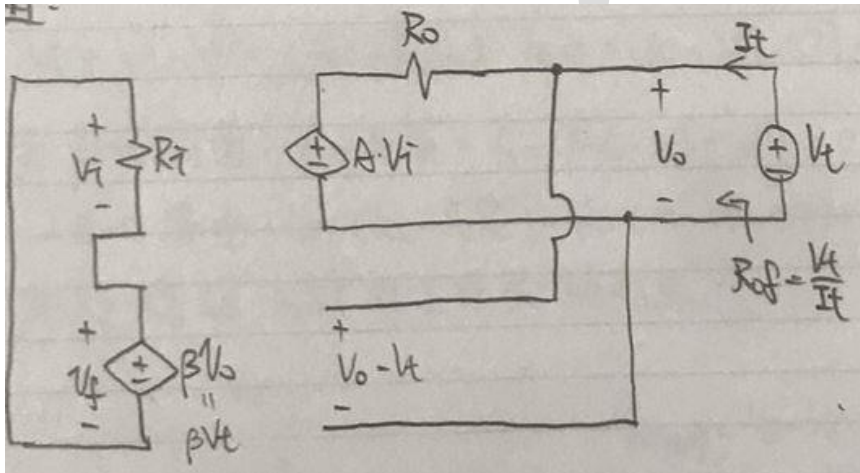


$$R_{of} = \frac{V_t}{I_t} = \frac{V_t}{\frac{V_t - AV_i}{R_o}} = R_o \cdot \frac{V_t}{V_t - AV_i} = R_o \cdot \frac{V_t}{V_t - A(-\beta V_t)}$$


$$\Rightarrow R_{of} = \frac{R_o}{1 + \beta A}$$

公職王歷屆試題 (109 鐵路特考)

四、假設 $\beta=100$ ，試進行下圖電晶體電路之直流分析。(25 分)

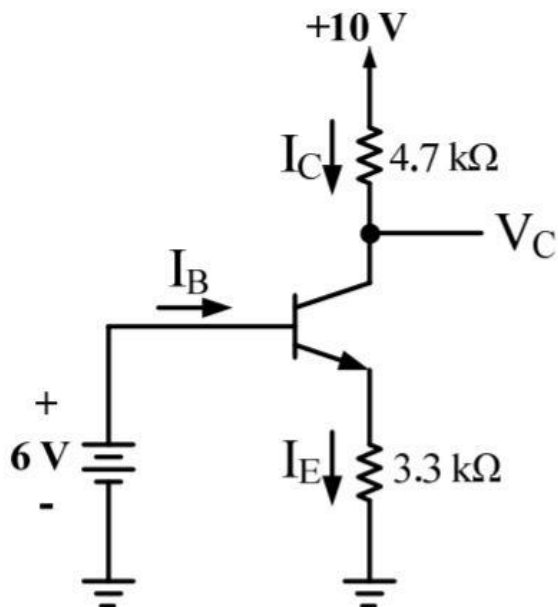

【擬答】

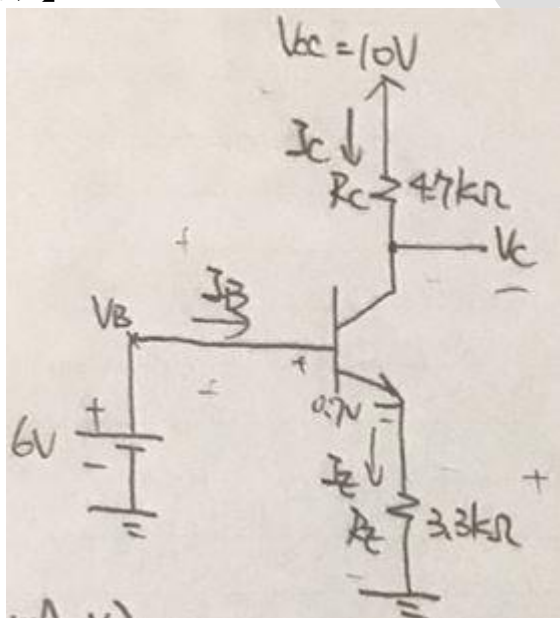

假設 BJT 工作於作用區

$$I_E = \frac{V_B - 0.7}{R_E} = \frac{6 - 0.7}{3.3} = 1.606 \text{ mA}$$


$$I_C = \alpha \cdot I_E = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = 1.606 = 1.59 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = (V_{CC} - I_C R_C) - I_E R_E = (10 - 1.59 \times 4.7) - 1.606 \times 3.3 = -2.77 \text{ (V)}$$

而 B-E 接面： $6 - I_E R_E = 6 - 1.606 \times 3.3 = 0.720$

B-C 接面： $6 - (V_{CC} - I_C R_C) = 6 - (10 - 1.59 \times 4.7) = 3.47 > 0$

則假設錯誤，BJT 工作於飽和區

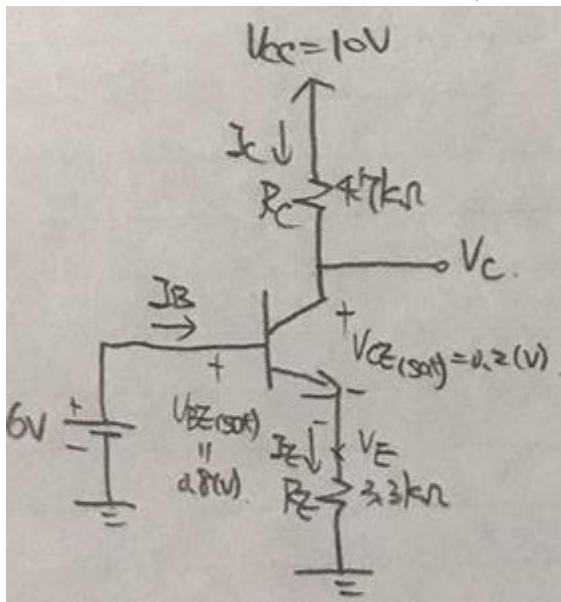

$$V_{BE(sat)} = V_B - V_E = 0.8(V)$$

$$\Rightarrow 6 - V_E = 0.8 \Rightarrow V_E = 5.2(V)$$

$$V_{CE(sat)} = V_C - V_E = 0.2(V)$$

$$\Rightarrow V_C - 5.2 = 0.2 \Rightarrow V_C = 5.4(V)$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{10 - 5.4}{4.7} = 0.979mA$$

$$I_{E(sat)} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{5.2}{3.3} = 1.576mA$$

$$I_{B(sat)} = I_{E(sat)} - I_{C(sat)} = 1.576 - 0.979 = 0.597mA$$

$$\text{則} \begin{cases} I_B = 0.597mA \\ I_C = 0.979mA \\ I_E = 1.576mA \\ V_C = 5.4VmA \end{cases}$$